
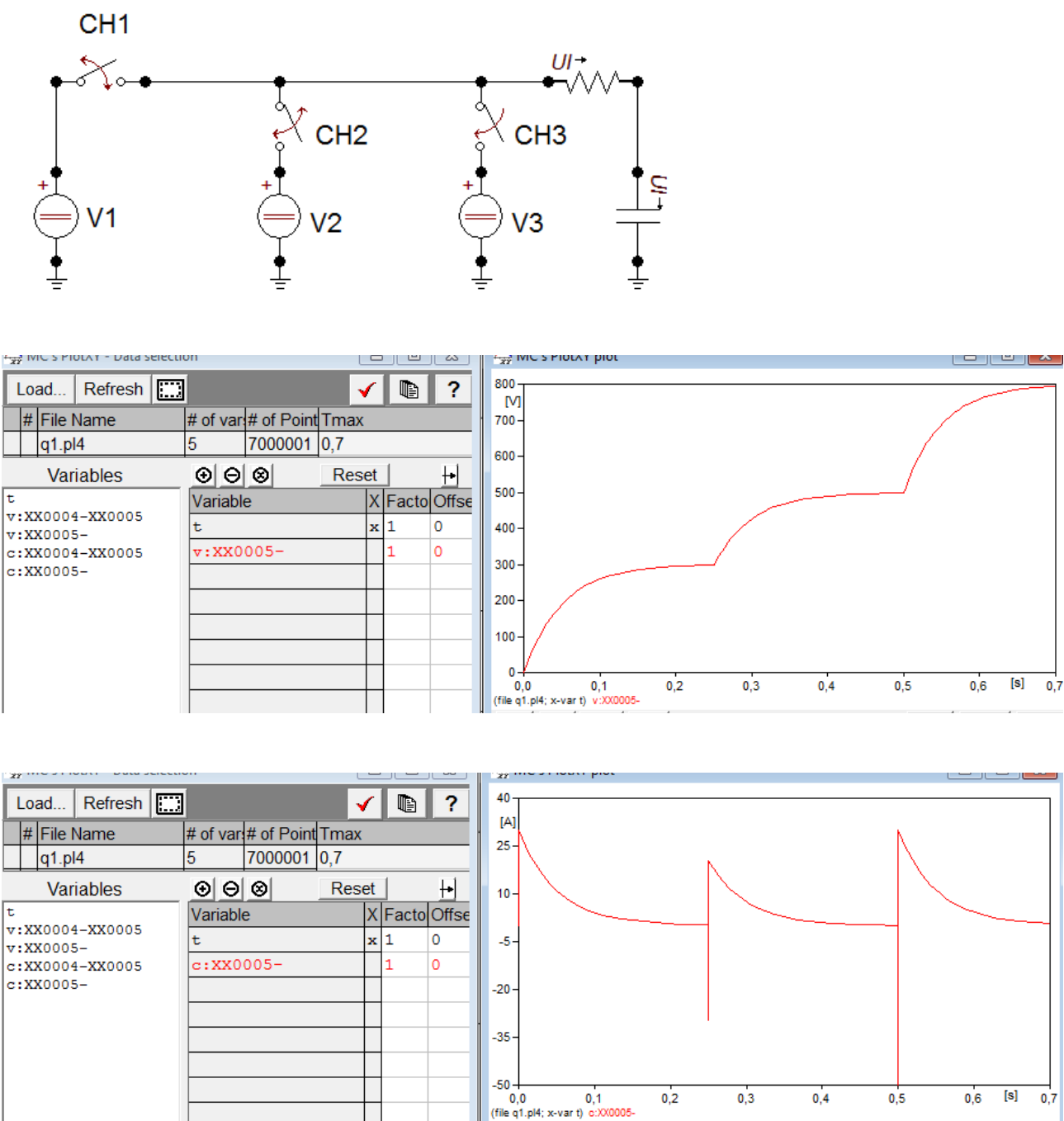


Lista de Exercícios Aula 5 Curso de ATPDraw
Vhêndala Eloisa Pimenta


Questão 1)

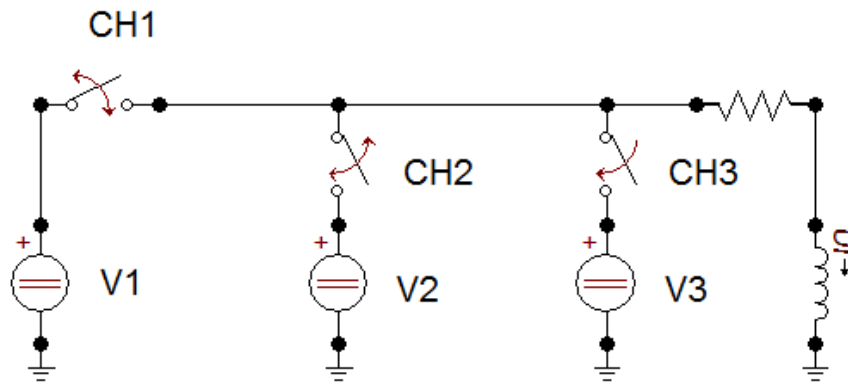


Questão 2)



| Load... | Refresh | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|-------|
| # | File Name | # of var | # of Point | Tmax |
| 1 | q2.pl4 | 3 | 6001 | 0,006 |
| Variables | | | | |
| t | | | | |
| v:XX0005- | | | | |
| c:XX0005- | | | | |
| Variable | X | Facto | Offse | |
| t | x | 1 | 0 | |
| v:XX0005- | | 1 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

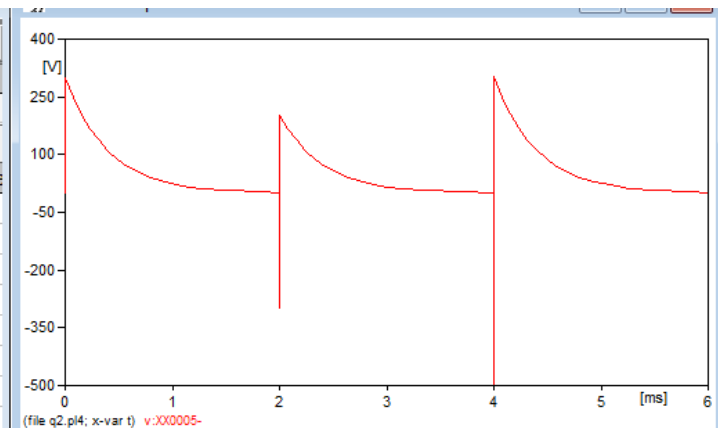

| Load... | Refresh | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|-------|
| # | File Name | # of var | # of Point | Tmax |
| 1 | q2.pl4 | 3 | 6001 | 0,006 |
| Variables | | | | |
| t | | | | |
| v:XX0005- | | | | |
| c:XX0005- | | | | |
| Variable | X | Facto | Offse | |
| t | x | 1 | 0 | |
| c:XX0005- | | 1 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

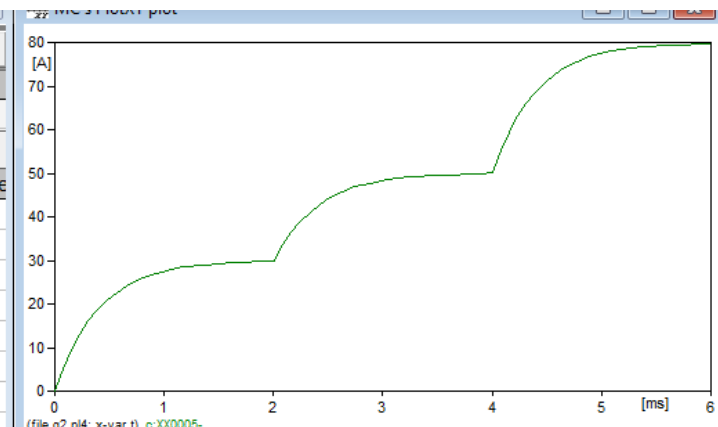

Questão 3) e 4)

O gráfico da tensão do capacitor é igual ao gráfico da corrente do indutor, e o gráfico da corrente do capacitor é igual ao gráfico da tensão do indutor. Ou seja, os dois funcionam de maneira contrária.

Questão 5)

Capacitor e Indutor.