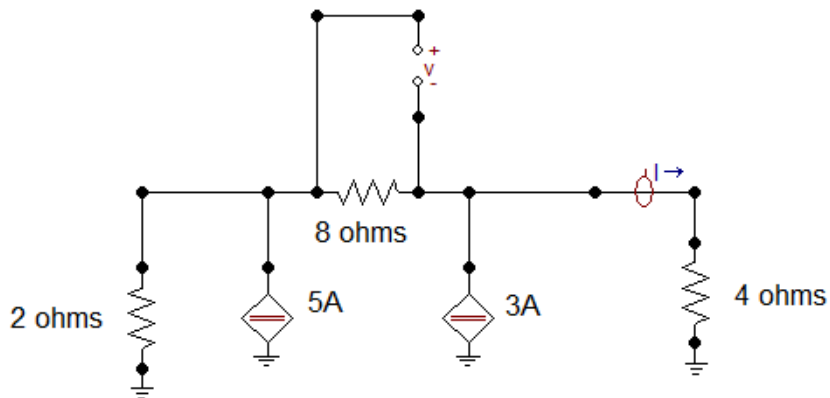



Lista de Exercícios 2 ATPDraw
Vhêndala Eloisa Pimenta

Questão 1)





Corrente no Resistor de 4 ohms $\rightarrow I = 2,8571A$

Tensão no Resistor de 8 ohms $\rightarrow V = -1,1429V$


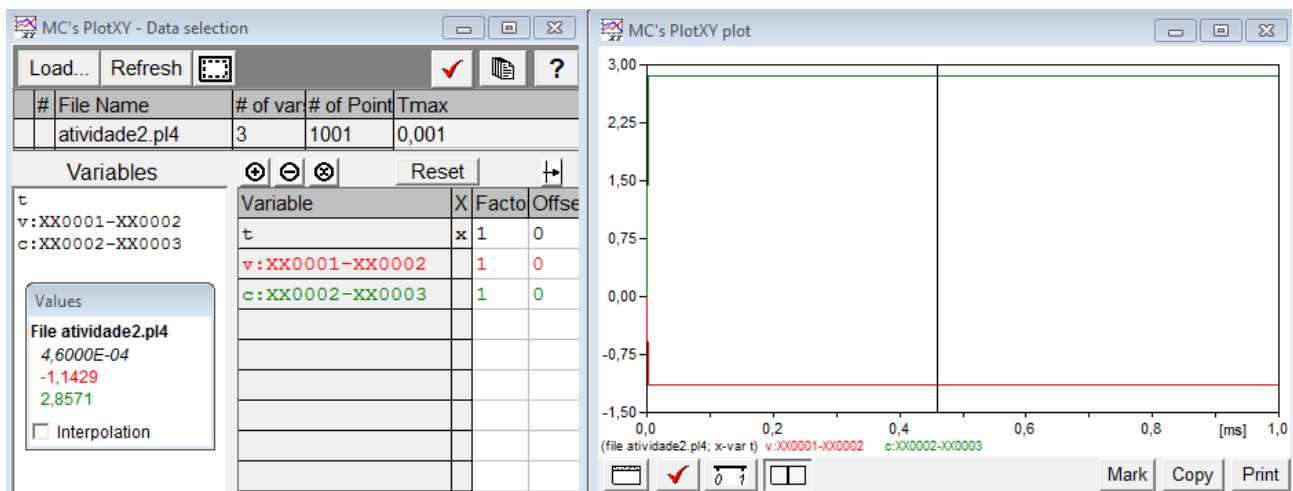


Questão 2)

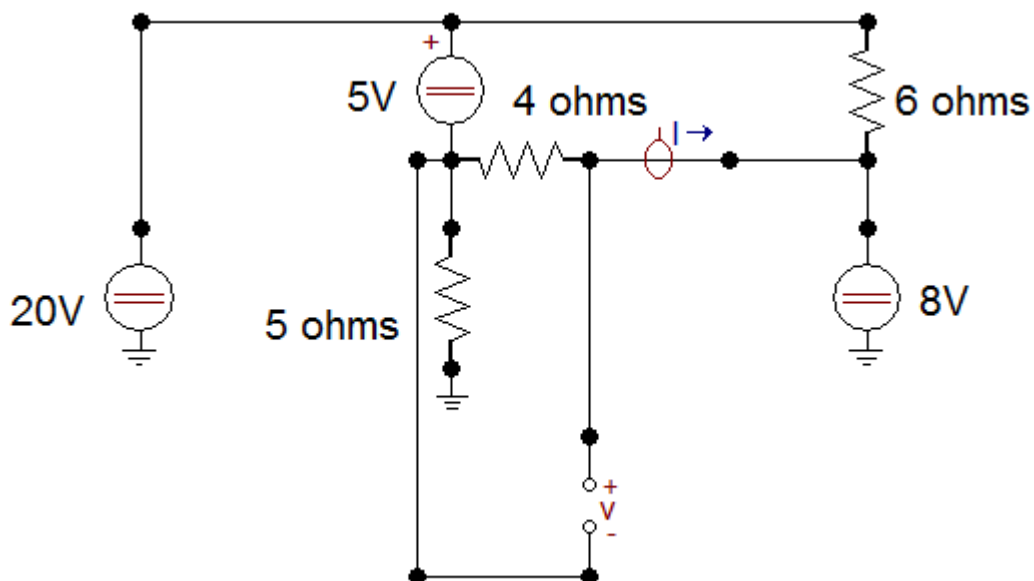

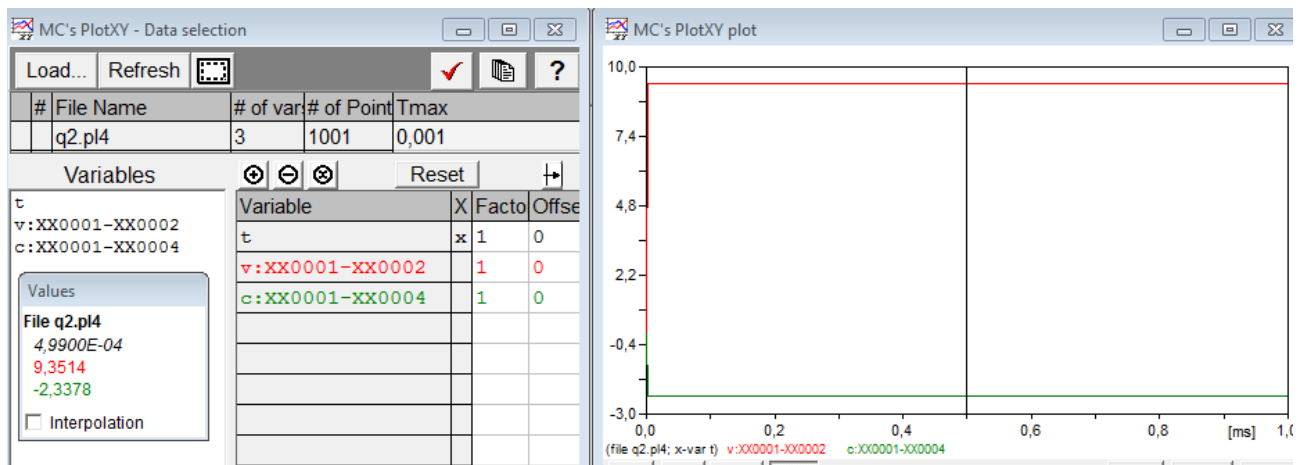

Questão 3)

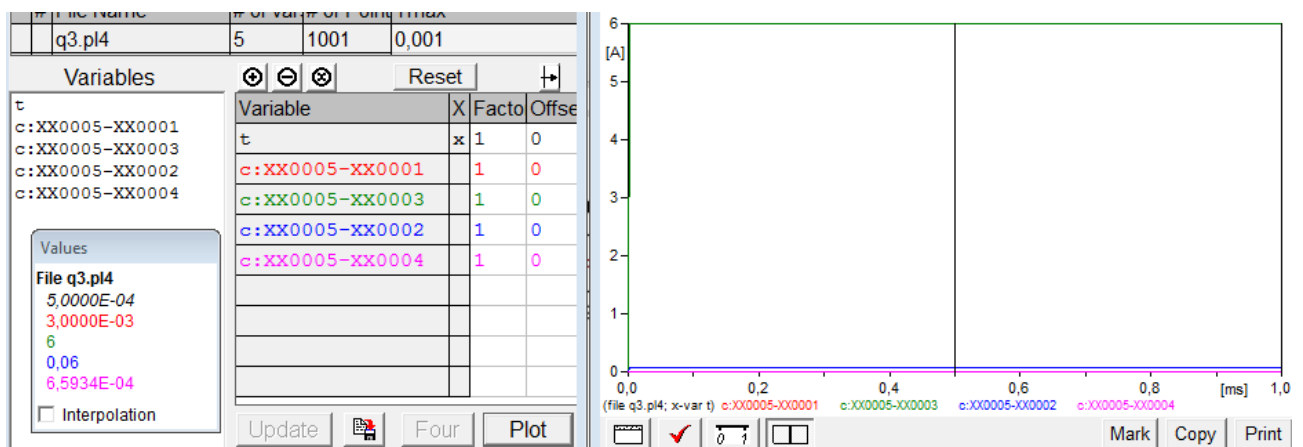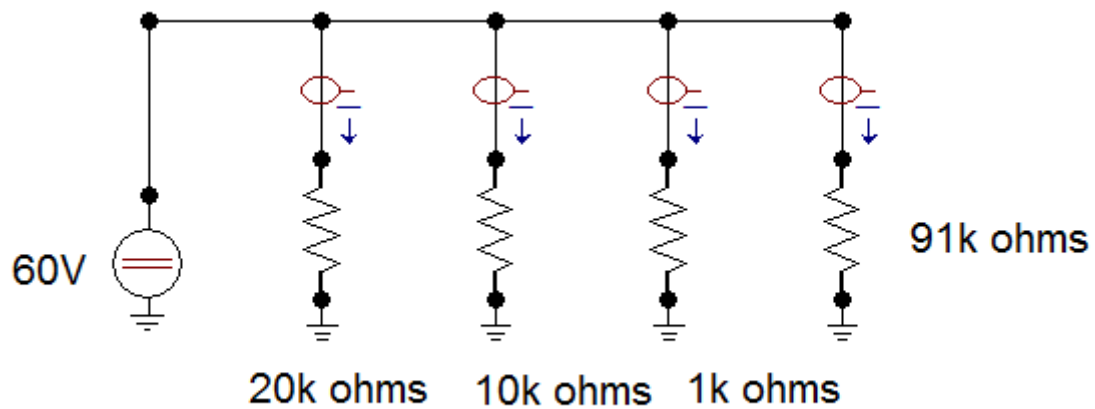

Questão 4)

