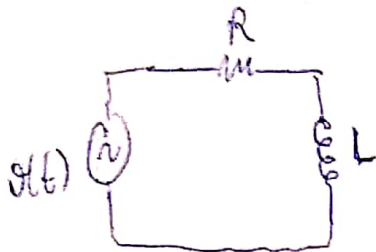


Vinícius Elson Pereira

* Exemplo numérico 11

Circuito RL série: $R = 1 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$

$$v(t) = 100 \cos 377t$$



$$v_R(t) + v_L(t) = 100 \cos 377t$$

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{Ri(t)}{L} = 10000 \cos 377t$$

~~$$100 \cos 377t$$~~

$$\frac{di(t)}{dt} + 100 i(t) = 10000 \cos 377t$$

$$i(t) = K e^{\frac{R}{L}t} + K_1 \cos 377t + K_2 \sin 377t$$

$$i_p(t) = K_1 \cos 377t + K_2 \sin 377t$$

$$\frac{di_p(t)}{dt} = -377K_1 \sin(377t) + 377K_2 \cos(377t)$$

Substituindo:

$$-377K_1 \sin(377t) + 377K_2 \cos 377t + 100K_1 \cos 377t + 100K_2 \sin 377t = 10000 \sin 377t$$

Temos: ~~anexo~~ $K_1 = 6,57$ e $K_2 = 24,78$

Logo: $i_p(t) = 6,57 \cos 377t + 24,78 \sin 377t$

$$\Rightarrow i(t) = K e^{-100t} + 6,57 \cos 377t + 24,78 \sin 377t$$

para $i(0) \Rightarrow i(0) = K + 6,57 = 0$

$$K = -6,57$$

$$i(t) = -6,57 \cdot e^{-100t} + 6,57 \cos 377t + 24,78 \sin 377t$$

(para $t \geq 0$)

Exemplo numérico 11

Circuito RC série :

$$\begin{cases} R = 10 \Omega \\ C = 5 \text{ mF} \\ v(t) = \cancel{200} (wt + 30^\circ) \\ 200 \sin(wt + 30^\circ) \end{cases}$$

$$i(t) = K e^{-20t} + K_1 \cos(wt + 30^\circ) + K_2 \sin(wt + 30^\circ)$$

$$\frac{di(t)}{dt} + 20 i(t) = 7540 \cos(377t + 30^\circ)$$

$$\begin{aligned} K_1 &= 1,058 \\ K_2 &= 18,94 \end{aligned} \Rightarrow i(t) = K e^{-20t} + 1,058 \cos(wt + 30^\circ) + 18,94 \sin(wt + 30^\circ)$$

$$i(0) = K + 1,058 \cos 30^\circ + 18,94 \sin 30^\circ = 10$$

$$K = -0,88$$

$$i(t) = -0,88 \cdot e^{-20t} + 1,058 \cos(wt + 30^\circ) + 18,94 \sin(wt + 30^\circ)$$

($t \geq 0$)

Exemplo numérico 12

$$\text{Circuito LC série: } \begin{cases} v(t) = 100 \sin(\omega t + 10^\circ) \\ L = 20 \text{ mH} \\ C = 5 \text{ mF} \end{cases}$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{377 \times 100}{20 \times 10^{-3}} \cos(377 + 10^\circ)$$

$$D^2 + \frac{1}{LC} = 0 \Rightarrow \text{razões reais.}$$
$$\lambda_{1,2} = \pm j\omega_0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100 \Rightarrow i_h(t) = K_1 e^{j100t} + K_2 e^{-j100t}$$

$$i_h(t) = C_1 \cos(100t) + C_2 \sin(100t)$$

$$i_p(t) = I_m \sin(\omega t + 10^\circ - \theta_2)$$

$$I_m = \frac{100}{\sqrt{(7,54 - 953)^2}} = 14,26$$

$$\theta_2 = \arctg\left(\frac{7,01}{0}\right) \Rightarrow \theta_2 = 90^\circ$$

$$i_p(t) = 14,26 \sin(\omega t - 90^\circ)$$

$$i(t) = C_1 \cos 100t + C_2 \sin 100t + 14,26 \sin(\omega t - 80^\circ)$$

$$i(0) = C_1 - 14,04 \Rightarrow C_1 = 14,04$$

$$\frac{d}{dt} i(t) = -100 C_1 \sin 100t + 100 C_2 \cos 100t + 14,26 \times 377 \cos(\omega t - 80^\circ)$$

$$\frac{d}{dt} i(0) = 100 C_2 + 933,53 = 868,24$$

$$C_2 = -0,653$$

$$i(t) = 14,04 \cos 100t - 0,653 \sin 100t + 14,26 \sin(\omega t - 80^\circ)$$

* Exemplo numérico 13

Circuito RLC:

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + \frac{R}{L} \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{LC} i(t) = \frac{d}{dt} v(t)$$

$$D^2 + \frac{R}{L} D + \frac{1}{LC} = 0$$

ω) RLC série com $\Delta < 0$

$$v(t) = 120(377t + 40^\circ)$$

$$R = 2\ \Omega, L = 20\text{ mH}, C = 5\text{ mF}$$

$$\omega_{s,a} = -50 \pm j86,6$$

$$i_h(t) = e^{-50t} \cdot [C_1 \cos(86,6t) + C_2 \sin(86,6t)]$$

$$i_p(t) = \text{Im} \sin(\omega t + 40 - \theta_z)$$

$$I_m = \frac{120}{\sqrt{4 + (7,54 - 0,53)^2}} = 16,46$$

$$\theta_z = \arctg\left(\frac{7,01}{2}\right) \Rightarrow \theta_z = 74,076^\circ$$

$$i(t) = e^{-50t} \cdot [C_1 \cos(86,6t) + C_2 \sin(86,6t)] + 16,46 \sin(\omega t - 34,07^\circ)$$

$$C_1 = 9,22$$

$$C_2 = -9,5$$

$$i(t) = [9,22 \cos(86,6t) - 9,5 \sin(86,6t)] e^{-50t} + 16,46 \sin(\omega t - 34,07^\circ)$$